

Programowanie mikrokontrolerów

Klawiatury

Marcin Engel Marcin Peczarski

Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego

6 listopada 2012

Klawiatura matrycowa

- ▶ Gdy mamy do obsłużenia więcej klawiszy, to możemy każdy podłączyć do innego wyprowadzenia.
- ▶ Przy dużej liczbie klawiszy zabraknie portów w mikrokontrolerze.
- ▶ Dużo efektywniejszym sposobem jest połączenie klawiszy w matrycę.
- ▶ Tak skonstruowana jest np. klawiatura w PC.

Klawiatura matrycowa 16-klawiszowa


- ▶ Bardzo popularnym typem klawiatury matrycowej jest klawiatura 4×4 .



- ▶ 16 klawiszy ułożonych jest w 4 wiersze i 4 kolumny.
- ▶ Można ją spotkać np. w bankomatach, czytnikach kodów otwierających drzwi (domofony) itp.

Klawiatura matrycowa 16-klawiszowa, cd.

 - ▶ Naciśnięcie klawisza zwiera linię wiersza z linią kolumny.



- ▶ W mikrokontrolerze potrzebujemy po jednym wyprowadzeniu na każdy wiersz i na każdą kolumnę.
- ▶ Do podłączenia wystarczy jeden port mikrokontrolera.

Klawiatura matrycowa w VMLAB


- ▶ VMLAB umożliwia symulowanie klawiatury matrycowej 4×4 .
- ▶ Przyciski w panelu kontrolnym ustawione są w 4 rzędy po 4 kolumny.

`Xnazwa KEY4x4 r1 r2 r3 r4 c1 c2 c3 c4`

- ▶ `nazwa` jest dowolnym unikatowym identyfikatorem – bez znaczenia.
- ▶ Jako `r1`, ..., `c4` należy wpisać oznaczenia wyprowadzeń mikrokontrolera podłączonych odpowiednio do wierszy i kolumn.

Skanywanie klawiatury matrycowej

 
- ▶ Linie wierszy pracują jako wejścia.
- ▶ Na liniach wierszy ustalamy stan wysoki za pomocą rezystorów podciągających (mogą być wewnętrzne).
- ▶ Linie kolumn pracują jako wyjścia.
- ▶ Na liniach kolumn ustalamy stan wysoki.



- ▶ Pojęcia wierszy i kolumn są umowne, można je zamienić.

Skanywanie klawiatury matrycowej, cd.

 - ▶ Cyklicznie zmieniamy stan jednej z linii kolumn na niski.
- ▶ Jeśli wciśnięty zostanie klawisz, to stan niski z jego kolumny przenosi się na jego wiersz.
- ▶ Prąd płynie od plusa zasilania (V_{DD}) przez rezystor podciągający, styki klawisza, diodę, wyjście kolumny do masy.



- ▶ Diody zabezpieczają przed zwarciem linii kolumn, gdy wciśnięte są równocześnie klawisze w różnych kolumnach.

Algorytm skanowania klawiatury matrycowej

► Inicjacja


```
ustaw linie WIERSZY jako WEJŚCIA;  
ustaw REZYSTORY podciągające na liniach WIERSZY;  
ustaw linie KOLUMN jako WYJŚCIA;  
ustaw stan WYSOKI na wszystkich liniach KOLUMN;
```

► Właściwe skanowanie

```
for (kolumna := 1 to liczba_kolumn) do  
begin  
    ustaw stan niski na linii kolumna;  
    wait(T0);  
    for (wiersz := 1 to liczba_wierszy) do  
        if (linia wiersz w stanie niskim) then  
            obsłuż zdarzenie klawisz(kolumna, wiersz);  
    ustaw stan wysoki na linii kolumna  
end
```



Przebiegi sygnałów na liniach kolumn

 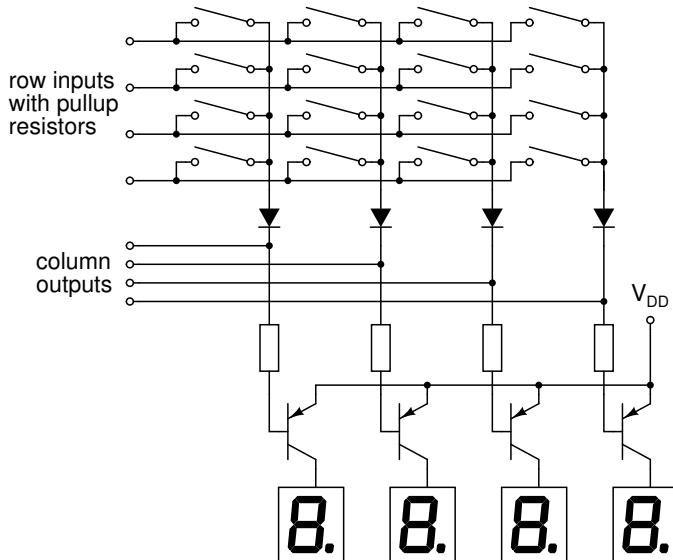- ▶ Jak wygenerować takie przebiegi bez nadmiernego wysiłku?
- ▶ Patrz wykład o licznikach.




- ▶ Jak już mamy takie przebiegi, to możemy nimi sterować równocześnie klawiaturę i zestaw wyświetlaczy 7-segmentowych...

Wspólne multipleksowanie



Szybkie skanowanie klawiatury matrycowej

 - ▶ Firma Atmel zaleca inny sposób skanowania klawiatury 4×4 .



- ▶ Nie są potrzebne żadne dodatkowe elementy zewnętrzne:
 - ▶ rezystory podciągające mogą być wewnętrzne,
 - ▶ diody też są zbędne.

Algorytm szybkiego skanowania klawiatury matrycowej

► Inicjacja

```
ustaw linie WIERSZY jako WEJŚCIA;  
ustaw rezystory podciągające na liniach WIERSZY;  
ustaw linie KOLUMN jako WYJŚCIA;  
ustaw stan NISKI na wszystkich liniach KOLUMN;
```

► Właściwe skanowanie

```
l_wierszy := 0;  
for (wiersz := 1 to liczba_wierszy) do  
  if (linia wiersz w stanie niskim) then  
    begin  
      l_wierszy := l_wierszy + 1;  
      w_wiersz := wiersz  
    end  
  end  
end
```

Algorytm szybkiego skanowania klawiatury matrycowej, cd.

► Skanowanie, cd.

```
ustaw linie COLUMN jako WEJŚCIA;  
ustaw rezystory podciągające na liniach COLUMN;  
ustaw linie WIERZNY jako WYJŚCIA;  
ustaw stan NISKI na wszystkich liniach WIERZNY;
```

```
wait(T0);  
l_kolumn := 0;  
for (kolumna := 1 to liczba_kolumn) do  
begin  
  if (linia kolumny w stanie niskim) then  
  begin  
    l_kolumn := l_kolumn + 1;  
    w_kolumna := kolumna  
  end  
end  
end
```

Algorytm szybkiego skanowania klawiatury matrycowej, cd.

► Dokończenie skanowania

```
ustaw linie WIERSZY jako WEJŚCIA;  
ustaw rezystory podciągające na liniach WIERSZY;  
ustaw linie KOLUMN jako WYJŚCIA;  
ustaw stan NISKI na wszystkich liniach KOLUMN;  
  
if (l_wierszy = 1 and l_kolumn = 1) then  
    obsłuż zdarzenie klawisz(w_kolumna, w_wiersz);
```

Przykładowa implementacja (1)

- ▶ Wbrew pozorom dla klawiatury 4×4 ten algorytm można zaimplementować bardzo sprytnie bez użycia pętli.
- ▶ Dla ustalenia uwagi przyjmijmy, że klawiatura jest podłączona do portu PB i port został właściwie zainicjowany.
- ▶ Zaczynamy od testowania linii wierszy.

```
ldi    r17, -58
sbis   PINB, PB0
subi   r17, -41
sbis   PINB, PB1
subi   r17, -45
sbis   PINB, PB2
subi   r17, -49
sbis   PINB, PB3
subi   r17, -53
```

Przykładowa implementacja (2)

- Zmieniamy kierunki portu klawiatury: linie wierszy 0–3 jako wyjścia, linie kolumn 4–7 jako wejścia.

```
ldi    r16, 0x0F
out    DDRB, r16
```

- Ustawiamy stan niski na liniach wierszy i podciąganie na liniach kolumn.

```
ldi    r16, 0xF0
out    PORTB, r16
```

- Czekamy ok. 1 μ s na ustalenie się poziomów. W zależności od częstotliwości zegara od 1 do 16 rozkazów `nop`.

```
nop
nop
nop
nop
```


Przykładowa implementacja (3)

- ▶ Testujemy linie kolumn.

```
sbis    PINB, PB4
subi    r17, -17
sbis    PINB, PB5
subi    r17, -18
sbis    PINB, PB6
subi    r17, -19
sbis    PINB, PB7
subi    r17, -20
```

- ▶ Przywracamy pierwotną konfigurację klawiatury: linie wierszy 0–3 jako wejścia i linie kolumn 4–7 jako wyjścia.

```
out     DDRB, r16    ; r16 == 0xF0
```

- ▶ Ustawiamy podciąganie na liniach wierszy i stan niski na liniach kolumn.

```
ldi     r16, 0x0F
out     PORTB, r16
```

Przykładowa implementacja (4)

- ▶ Sprawdzamy, czy udało się poprawnie zeskanować?

```
    cpi      r17, 16  
    brsh    NO_KEY_PRESSED
```

- ▶ Jeśli doszliśmy do tego miejsca, to **r17** zawiera numer wciśniętego klawisza, z przedziału 0 do 15.

Podsumowanie


- ▶ Pokazaliśmy, jak mikrokontroler może aktywnie czytać stan klawiszy.
- ▶ Czasem nie chcemy lub nie możemy marnować cykli zegara na aktywne oczekiwanie – potrzebujemy wykonywać inne obliczenia.
- ▶ Rozwiązaniem są przerwania, ale o nich za chwilę. . .
- ▶ Oczywiście styki klawiatury matrycowej też mogą drgać.
- ▶ Często też chcemy, aby w klawiaturze matrycowej było autopowtarzanie.
- ▶ Trzeba więc połączyć algorytm dla jednego klawisza z algorytmem skanowania.
- ▶ Miłej zabawy. . .

Wykorzystanie przerwań do podłączenia przycisków

- ▶ Jeden przycisk podłączony bezpośrednio do wyprowadzenia INT0, INT1 lub INT2:
 - ▶ wciśnięcie powoduje pojawienie się przerwania zewnętrznego;
 - ▶ nie trzeba aktywnie sprawdzać stanu przycisku;
 - ▶ o obsłudze przerwań było w zeszłym tygodniu.
- ▶ A co, gdy chcemy mieć więcej niż 3 klawisze?
 - ▶ Niektóre nowsze mikrokontrolery AVR mają więcej źródeł przerwań zewnętrznych, np. zmiana poziomu na dowolnym wyprowadzeniu portu.
 - ▶ ATmega16 ma ich niestety tylko 3.
- ▶ Rozwiązanie:
 - ▶ podłączenie kilku przycisków do osobnych wyprowadzeń;
 - ▶ dodatkowa linia sygnalizująca wciśnięcie dowolnego z nich podpięta do INT0, INT1 lub INT2;
 - ▶ wciśnięcie dowolnego przycisku powoduje pojawienie się przerwania zewnętrznego;
 - ▶ procedura obsługi przerwania wykrywa, który przycisk został wciśnięty.
- ▶ Potrzebna jest bramka logiczna OR...

Cztery klawisze

 - ▶ Diody wraz z rezystorem podciągającym R_D tworzą bramkę OR pracującą w logice ujemnej:
 - ▶ wciśnięcie przycisku to stan niski;
 - ▶ na wyprowadzeniu $INTx$ pojawia się stan niski, gdy co najmniej jeden przycisk jest wciśnięty.



- ▶ Rezystory podciągające mogą być jak zwykle wewnętrzne.

Cztery klawisze, cd.


- ▶ Układ z poprzedniego rysunku można w VMLAB zasymulować, używając bramek NAND:

```
K1 GND PA0
K2 GND PA1
K3 GND PA2
K4 GND PA3
X ND2 PA0 PA1 N1
X ND2 PA2 PA3 N2
X ND2 N1 VDD N3
X ND2 N2 VDD N4
X ND2 N3 N4 N5
X ND2 N5 VDD PD2
```

- ▶ W powyższym klawisze **K1**, ..., **K4** podłączone są odpowiednio do wyprowadzeń **PA0**, ..., **PA3** i użyte jest wejście przerwania **INT0** (wyprowadzenie **PD2**).

Klawiatura matrycowa z wykorzystaniem przerwania

 - ▶ Jeśli stosujemy klawiaturę 4×4 z szybkim skanowaniem, to odpowiedni schemat wygląda tak (nie uwzględniono wewnętrznych rezystorów podciągających):



- ▶ Przypomnijmy, że w stanie między skanowaniami na liniach kolumn jest stan niski.
- ▶ Wciśnięcie dowolnego przycisku spowoduje więc zmianę stanu na wyprowadzeniu przerwania na niski i zgłoszenie przerwania.

Klawiatura matrycowa z wykorzystaniem przerwania, cd.

- ▶ Procedura obsługi przerwania wykonuje skanowanie klawiatury.
- ▶ Podczas procedury skanowania manipulujemy poziomami na liniach wierszy i może zostać zgłoszone fałszywe przerwanie.
- ▶ Należy pamiętać, aby je skasować po zakończeniu procedury skanowania, a przed zakończeniem obsługi przerwania.
- ▶ Układ diod można w VMLAB zasymulować jak poprzednio, używając bramek NAND.